

## Ejercicio 1: Sequential. flip flops

1.


Laura Nagamine

S8: 13/05/25


### Ejercicio 1 Sequential: Flip Flops

1. Definir un D Flip-Flop, tabla de verdad, diagrama y código verilog

1 hora


 


Input	Output
D	$Q_{n+1}$
0	0
1	1

 

Input	Output	
D	$Q_n$	$Q_{n+1}$
0	0	0
1	0	1
0	1	0
1	1	1

  2. Definir un JK Flip Flop, tabla de verdad, diagrama y código verilog



Input		Output
J	K	$Q_{n+1}$
0	0	$Q_n$
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_n}$

Input		Output	
J	K	$Q_n$	$Q_{n+1}$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

D flip flop

Design

```
module d_ff(input clk, input d, output reg [3:0] q);
```

```
always @ (posedge clk)
    q <= d;
```

```
endmodule
```

**testbench:**

```
module d_ff_tb();
```

```
    reg clk;
```

```
    reg d;
```

```
    wire [3:0] q;
```

```
    always #5 clk = ~clk;
```

```
    d_ff d_ff_test(.clk(clk), .d(d), .q(q));
```

```
    initial begin
```

```
        clk = 0;
```

```
        d = 0;
```

```
        #10;
```

```
        d = 1;
```

```
        #10;
```

```
        d = 0;
```

```
        #10;
```

```
        d = 1;
```

```
        #10;
```

```
        d = 0;
```

```
        #10;
```

```
        $finish;
```


```
    end
```

```
    initial begin
```

```
        $display("Time(ns)  clk  d   q");
```

```
        $monitor("%0d      %b   %b   %b", $time, clk, d, q);
```

```
    end
```

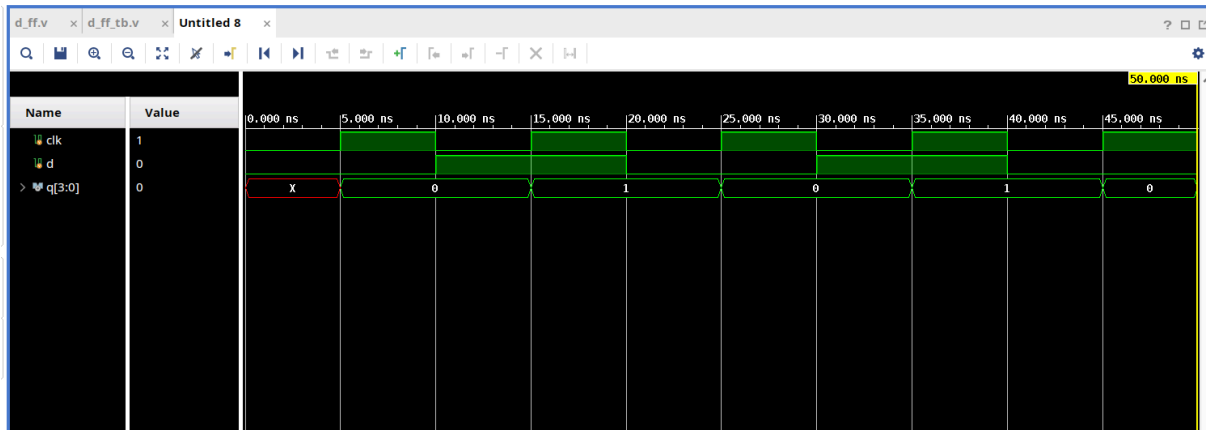

## D flip flop con write enable y reset

### Asíncrono:

// d flip flop con WE y RESET asíncrono

```
module d_ff_we(input clk, input [3:0] d, input we, input reset, output reg [3:0] q);
```

```
    // asynchronous reset
```

```
    always @(posedge clk or posedge reset)
```

```
        if (reset)
```

```
            q <= 0;
```

```
        else if (we)    // write habilita la escritura
```

```
            q <= d;
```

```
endmodule
```

### testbench:

```
module dff_we_tb();
```

```
    reg clk;
```

```
    reg d;
```

```
    wire [3:0] q;
```

```
    reg we;
```

```
    reg reset;
```

```
    always #5 clk = ~clk;
```

```
    d_ff_we d_ff_test(.clk(clk), .d(d), .q(q), .we(we), .reset(reset));
```

```
    initial begin
```

```
        clk = 0;
```

```
        d = 0;
```

```
        we = 1;
```

```
        reset = 0;
```

```
        #10;
```

```
        we = 0;
```

```
        d = 1;
```

```

    reset = 1;
    #10;

    reset =0;
    we=1;
    d = 0;
    #10;

    d = 1;
    #10;

    d = 0;
    #10;

    reset = 1;
    #10

    d = 1;
    $finish;


end

initial begin
    $display("Time(ns) clk d q");
    $monitor("%0d      %b  %b  %b", $time, clk, d, q);

end

endmodule

```

 

### Síncrono:

// d flip flop con WE y RESET síncrono

```
module d_ff_we_s(input clk, input [3:0] d, input we, input reset, output reg [3:0] q);
```

```
// asynchronous reset
```

```
always @(posedge clk)
```

```
if (reset)
```

```
    q <= 0;
else if (we)    // write habilita la escritura
    q <= d;
```

```
endmodule
```

**testbench:**

```
module dff_we_tb();
```

```
    reg clk;
    reg [3:0] d;
    wire [3:0] q;
    reg we;
    reg reset;
```

```
    always #5 clk = ~clk;
```

```
    d_ff_we_s d_ff_test(.clk(clk), .d(d), .q(q), .we(we), .reset(reset));
```

```
    initial begin
```

```
        clk = 0;
        d = 1;
        we = 1;
        reset = 0;
        #10;
        we = 0;
        d = 0;
        reset = 1;
        #10;
```

```
        reset = 0;
        we = 1;
        d = 1;
        #10;
```

```
        d = 0;
        reset = 1;
        #10;
```

```
        d = 1;
        #10;
```

```
        reset = 1;
        d = 0;
        #10;
```

```
        d = 1;
        $finish;
```

```


end

initial begin
    $display("Time(ns) clk d q");
    $monitor("%0d      %b  %b  %b", $time, clk, d, q);

end

endmodule

```

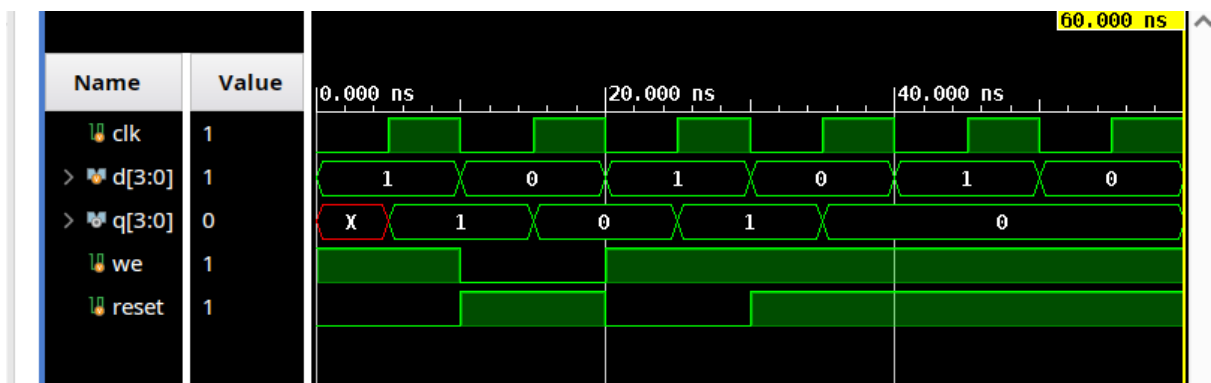

### JK Flip flop (con reset y we)

// síncrono

```

module jk_ff (
    input clk,
    input reset,
    input we,
    input j,
    input k,
    output reg q
);

always @(posedge clk or posedge reset) begin
    if (reset)
        q <= 0; // Reset the output to 0
    else if (we)
        if (j == 0 && k == 0)
            q <= q; // No change
        else if (j == 0 && k == 1)
            q <= 0; // Reset
        else if (j == 1 && k == 0)
            q <= 1; // Set
        else if (j == 1 && k == 1)
            q <= ~q; // Toggle
    end
end

```

```
endmodule
```

### **testbench:**

```
module jk_ff_tb;
```

```
    reg clk, j, k, reset, we;  
    wire q;
```

```
    jk_ff jk (  
        .clk(clk),  
        .j(j),  
        .k(k),  
        .reset(reset),  
        .we(we),  
        .q(q)  
    );
```

```
    always #5 clk = ~clk;
```

```
    initial begin
```

```
        clk = 0; j = 0; k = 0; reset = 0; we = 1;
```

```
        #2 reset = 1;
```

```
        #5 reset = 0;
```

```
        #10 j = 1; k = 0;
```

```
        // Reset (J=0, K=1) con we=0 => no debe cambiar q
```

```
        #10 j = 0; k = 1; we = 0;
```

```
        #10 we = 1; j = 1; k = 1;
```


```
        #10 j = 0; k = 0;
```

```
        #10 reset = 1;
```

```
        #5 reset = 0;
```

```
        #20 $finish;
```

```
    end
```

 




### 3. Implementar un JK Flip-Flop usando un D Flip Flop. Diagrama y código de Verilog

Tabla de Verdad:

D	J	K	$Q_n$	$Q_{n+1}$
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
0	1	1	1	0

 

J	K	$Q_{n+1}$
0	0	$Q_n$
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_n}$

D	$Q_n$	$Q_{n+1}$
0	0	0
1	0	1
0	1	0
1	1	1

J/K \ $Q_n$	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	0	1


$$D = J \cdot \overline{Q_n} + \overline{K} Q_n$$

### 4. Implementar un D Flip-Flop utilizando un JK Flip Flop. Diagrama y código en verilog

J	K	D	$Q_n$	$Q_{n+1}$
0	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	1	0	1
0	1	0	1	0
0	0	0	0	0
0	1	0	0	1

→

J	K	D	$Q_n$	$Q_{n+1}$
0	X	0	0	0
X	1	0	1	0
1	X	1	0	1
X	0	1	1	1

 

J \ $Q_n$	0	1
0	0	1
1	X	X

$$J = D$$

K \ $Q_n$	0	1
0	X	X
1	1	0

$$K = \overline{D}$$

### JK flip flop usando un D Flip flop

```
odule jk_using_d (
```

```

input clk,
input j,
input k,
input reset,
output reg q
);

wire d;

assign d = (j & ~q) | (~k & q); //  $D = J \cdot \sim Q + \sim K \cdot Q$ 

always @(posedge clk or posedge reset) begin
    if (reset)
        q <= 0;
    else
        q <= d;
    end

endmodule

```

### Testbench

```

`timescale 1ns / 1ps

module jk_using_d_tb;

    reg clk, j, k, reset;
    wire q;

    jk_using_d jk (.clk(clk), .j(j), .k(k), .reset(reset), .q(q));

    always #5 clk = ~clk;

    initial begin
        clk = 0; j = 0; k = 0; reset = 0;

        #3 reset = 1;
        #5 reset = 0;


        #10 j = 1; k = 0; // Set
        #10 j = 0; k = 1; // Reset
        #10 j = 1; k = 1; // Toggle
        #10 j = 0; k = 0; // Hold

        #10 reset = 1;
        #5 reset = 0;

        #10 $finish;
    end
endmodule

```

endmodule

 

### D flip flop usando un JK flip flop

```
module d_using_jk (  
    input clk,  
    input d,  
    input reset,  
    output reg q  
);  
  
    wire j, k;  
  
    assign j = d;  
    assign k = ~d;  
  
    always @(posedge clk or posedge reset) begin  
        if (reset)  
            q <= 0;  
        else begin  
            if (j == 0 && k == 0)  
                q <= q;    // No change  
            else if (j == 0 && k == 1)  
                q <= 0;    // Reset  
            else if (j == 1 && k == 0)  
                q <= 1;    // Set  
            else if (j == 1 && k == 1)  
                q <= ~q;    // Toggle  
        end  
    end  
  
endmodule
```

**testbench:**

```
module d_using_jk_tb;
```

```
    reg clk, d, reset;
```

```
    wire q;
```

```
    d_using_jk d_jktest(.clk(clk), .d(d), .reset(reset), .q(q));
```

```
    always #5 clk = ~clk;
```

```
    initial begin
```

```
        clk = 0; d = 0; reset = 0;
```

```
        #3 reset = 1;
```

```
        #5 reset = 0;
```

```
        #10 d = 1;
```

```
        #10 d = 0;
```

```
        #10 d = 1;
```

```
        #10 d = 1;
```

```
        #10 d = 0;
```

```
        #10 reset = 1;
```

```
        #5 reset = 0;
```

```
        #10 $finish;
```

```
    end
```

```
endmodule
```

